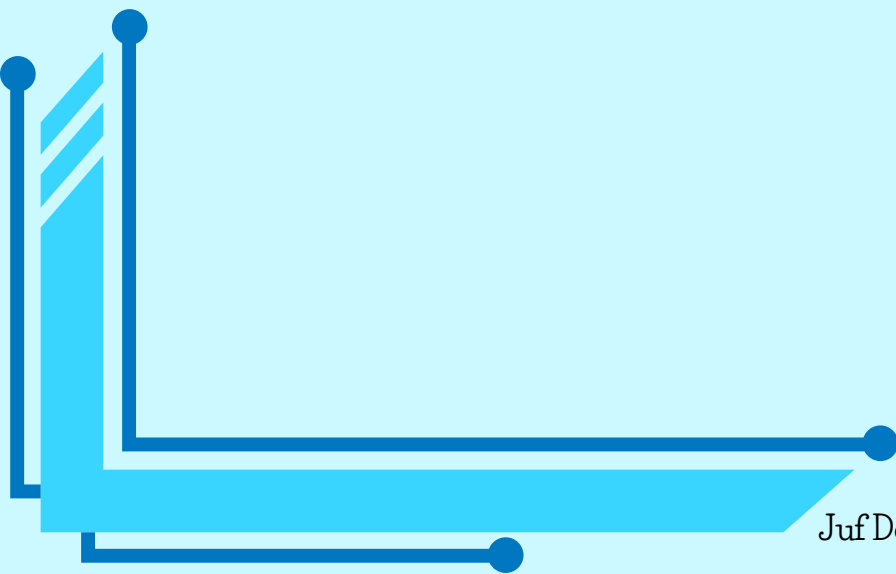


Techniek

Maak je eigen stroomkring



Wat heb je nodig?

- Karton
- Kerstlampjes
- Aluminiumfolie
- Vierkante batterij
- Plakband
- Schaar
- Splitpennen



Let op! Verwijder voor een deel het beschermdraad van de lampjes

Stap 1: Zorg voor karton , plakband, aluminiumfolie en kerstlampjes. Al deze spullen moeten opgeplakt worden op het karton en moeten met elkaar in verbinding staan.

Stap 2: Zorg voor een opening in je stroomkring zodat de batterij toegevoegd kan worden en de stroomkring dicht is. Zet de splitpennen tussen de stroomkring zodat je deze handmatig aan en uit kan zetten.

Stap 3: Voeg lampjes toe of maak je stroomkring groter.



Check mijn Instagram voor een reel over deze technieken

Wat is een stroomkring:

Een stroomkring is een onderbroken of gesloten elektrisch circuit. Een stroomkring bestaat uit verschillende onderdelen die ervoor zorgen dat de stroom rond kan gaan. De elektronen in een stroomkring worden van de min naar de plus geleid.